

演算子

●演算子

優先順位別	not	*	+	=	and
	abs	/	-	/=	or
	** (冪)	mod	&	<	xor
		rem		>	nand
				<=	nor
				=>	

高 ← 優先順位 → 低

演算機能別	論理	関係	接続	算術
	not	=	&	+
	and	/=		-
	or	<		*
	xor	>		** (冪)
	nand	<=		/
	nor	=>		mod
				rem
				abs

項数別	単項	2項
	not	and
	abs	or
	+	xor
	-	+
		など
		その他
	書式例	
	not A	B and C

本科目では扱わない

簡単な例

論理式記述-組み合わせ回路
機能記述-組み合わせ回路
機能記述-レジスタ
複合回路

高度な例

ゲートレベル②

RTL

(例)組み合わせ回路の機能記述その1ーA

●算術演算子のみを用いた組み合わせ回路の機能記述

エンティティ名.vhd

```
entity エンティティ名 is
    ジェネリック宣言の記述
    入出力ポートの記述
end エンティティ名;

architecture RTL of エンティティ名 is
    各種宣言の記述
begin
    回路機能の記述
end RTL;
```

ジェネリック宣言の記述


```
generic (M:integer:=4) ;
```

入出力ポートの記述

```
port (
    A : in std_logic_vector(M-1 downto 0);
    B : in std_logic_vector(M-1 downto 0);
    R : out std_logic_vector(M-1 downto 0)
);
```

キャリー入出力なしMビット加算回路

myadderM.vhd

 

回路機能の記述

```
R <= A + B;
```

【注】

本科目で用いている [パッケージ](#) により算術演算子に対する、2つの被演算子のビット長は異なってもよい。

(例) 組み合わせ回路の機能記述その1ーB

● 接続演算子のみを用いた組み合わせ回路の機能記述

ジェネリック宣言の記述

```
generic (M:integer:=4);
```

入出力ポートの記述

```
port (  
  A : in std_logic_vector(M-1 downto 0);  
  X : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

回路機能の記述

① $X \leq '0' \& A(M-1 \text{ downto } 1);$

論理右シフト

② $X \leq A(M-1) \& A(M-1 \text{ downto } 1);$

算術右シフト

③ $X \leq A(0) \& A(M-1 \text{ downto } 1);$

右ローテート

④ $X \leq A(M-2 \text{ downto } 0) \& '0';$


左シフト

⑤ $X \leq A(M-2 \text{ downto } 0) \& A(M-1);$

左ローテート

【注】接続演算子の解説 [HW-5_VHDL-01.pdf p.7](#) も参考に

1ビットシフト回路

 


(例)組み合わせ回路の機能記述その2

●条件付信号代入文を用いた組み合わせ回路の機能記述

入出力ポートの記述

```
port (  
  A : in std_logic;  
  X : out std_logic_vector(1 downto 0)  
);
```

1入力2出力デコーダ回路

 

回路機能の記述

(ふつうの)信号代入文

真理値表

入力	出力
A	X
0	0 1
1	1 0

論理式

信号代入文

条件付信号代入文

```
X <= "01" when (A='0') else  
      "10";
```

条件付信号代入文

条件付信号代入文

●条件付信号代入文:

条件 i に対応する、定数 i または式 i で決まる値を、信号に代入する。 $(i=1, \dots, n)$

条件₁～条件_nのどれをも満たさない場合は、

定数_Eまたは式_Eで決まる値を、信号に代入する。

書式

```

信号名 <= 定数1または式1 when (条件1) else
          定数2または式2 when (条件2) else
          ⋮
          定数Nまたは式n when (条件n) else
          定数Eまたは式E;
    
```

- 信号名(左辺とは別の)
- 演算式

●演算子

関係演算子を除く

【※】信号代入の記号ではない

優先順位別	not	*	+	=	and
	abs	/	-	/=	or
	** (冪)	mod	&	<	xor
		rem		>	nand
				<=	nor
				=>	

高 ← 優先順位 → 低

	論理	關係	連接	算術
演算機能別	not	=	&	+
	and	/=		-
	or	<		*
	xor	>		** (冪)
	nand	<=		/
	nor	=>		mod
				rem
			abs	

項数別	単項	2項
	not abs + -	and or xor + など その他
	書式例	
	not A	B and C

■ 必須課題 ■

■ プロジェクト「myaluM」


下の表は、MビットALUの動作表である。

これについて、条件付信号代入文を用いて回路を設計せよ。

なお、

- ・Mはジェネリック宣言で指定すること。
- ・算術加算の記述には、算術演算子「+」を使用すること。

入力			出力
F			R
0	0	0	AとBの算術加算値(キャリー出力なし)
0	0	1	AとBの論理積の値
0	1	0	AとBの論理和の値
0	1	1	AとBの排他的論理和の値
その他			Aの値

 


▲追加課題▲

▲プロジェクト「mydec2to4」

下の表は、2入力4出力デコーダの真理値表である。

これについて、条件付信号代入文を用いて回路を設計せよ。

入力		出力			
A		X			
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

 


▲追加課題▲

▲プロジェクト「mydec2to4_logic」

下の表は、2入力4出力デコーダの真理値表である。

これについて、「真理値表→論理式→信号代入文」の手順で回路を設計せよ。

入力		出力			
A		X			
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

 

これまでの例の整理

Top-Level Entity名	スライド	論理回路種別	代入文	演算子	内部信号	generic宣言	モジュール化 デザイン
mynand2	VHDL-01	組み合わせ	信号代入	論理	—	—	—
myor3	VHDL-02	組み合わせ	信号代入	論理	○	—	—
mynand2xM	VHDL-02	組み合わせ	信号代入	論理	—	○ 値渡しなし	—
mynand2_cmp_inext	VHDL-02	組み合わせ	信号代入 (下位Level)	論理	—	—	○(その1)
mynand2xM_cmp_or3	VHDL-02	組み合わせ	信号代入 (Top/下位Level)	論理	○	○ 値渡しあり ・Top-Level (signal宣言文) ・下位Level (generic map)	○(その2)
mynand2_cmp_fg	VHDL-02	組み合わせ	信号代入 (下位Level)	論理	—	○ 値渡しあり ・Top-Level (for-generate文)	○(その3)
myadderM	VHDL-03	組み合わせ	信号代入	算術(+)	—	—	—
myshift1	VHDL-03	組み合わせ	信号代入	接続(&)	—	—	—
mydec1to2	VHDL-03	組み合わせ	条件付信号代入	関係	—	—	—

バリエーション
なし



先のステップ
で学習

バリエーション
がやや増えた



次のステップ
でさらに学習

さまざまなバリエーション
で学習済



適宜応用する