 


VHDL文法の習得と、これまで・今回・今後の内容


[Quartus IIの資料](#)



VHDL文法の習得



VHDL記述
(デザインファイル)

 

プロジェクト


工程



基本構文

簡単な例

 論理式記述-組み合わせ回路
機能記述-組み合わせ回路
機能記述-レジスタ
複合回路



これまでの内容

今回の内容

今後の内容


高度な例

課題を設定して
進めていく。

(これまでの) 組み合わせ回路
+
(今回の) レジスタ(記憶要素、ある種の順序回路)
↓
(今後の) 一般的な論理回路(一般的な順序回路)

RTLでの一般的回路機能図と、これまで・今回・今後の内容

 RTL (Register Transfer Level: レジスタ転送レベル)での一般的回路機能図



(例)レジスタの機能記述① 基本レジスタ

●レジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・付加機能
- ・追加出力

基本レジスタ

- ・ポジティブエッジトリガ
 - ・1-bit記憶
 - ・付加機能なし
 - ・追加出力なし
- のレジスタ


入出力ポートの記述

```
port (  
    CLK : in std_logic;  
    D : in std_logic;  
    Q : out std_logic  
);
```

回路機能の記述

```
process (CLK)  
begin  
    if (CLK'event and CLK='1') then  
        Q <= D;  
    end if;  
end process;
```

 要・条件チェック
→if文
チェックする信号
→CLK
条件内容
→ポジティブ
エッジかどうか



入力		出力
CLK	D	Q
↑	0	0
	1	1
↑以外	0	変化なし
	1	

【注】エンティティ名の

「_pe」はポジティブエッジトリガを、「_1」は1-bit記憶を意図している

if文（順序回路における場合）

●if文

条件を順次チェックし、対応する信号代入文に従って、出力を決定する。

書式

```
if (条件1) then
  信号代入文;
elsif (条件2) then
  信号代入文;
  :
elsif (条件n) then
  信号代入文;
else
  信号代入文;
end if;
```

組み合わせ回路

関係する全ての入力・内部信号を列挙

順序回路

同期信号や制御信号を列挙

```
process (センシティビティリスト)
begin
```

```
end process;
```

●演算子

【※】信号代入の記号ではない

優先順位別	not	*	+	=	and
	abs	/	-	/=	or
	** (冪)	mod	&	<	xor
		rem		>	nand
				<=	nor
				=>	

【※】

演算機能別	論理	関係	接続	算術
	not	=	&	+
	and	/=		-
	or	<		*
	xor	>		** (冪)
	nand	<=		/
	nor	=>		mod
				rem
				abs

【※】


項数別	単項	2項
	not	and
	abs	or
	+	xor
	-	+
		など
		その他
書式例		
	not A	B and C

高 ← 優先順位 → 低

event属性

●event属性: 信号の変化を明示的に捉えるための属性

書式 信号名'event

 

《利用例》

- ◆信号Aの**ポジティブエッジ**を捉えたい場合
「A'eventが真でかつA='1'が真」であるかどうかを判定すればよい。
- ◆信号Aの**ネガティブエッジ**を捉えたい場合
「A'eventが真でかつA='0'が真」であるかどうかを判定すればよい。

(例)レジスタの機能記述② 多ビット記憶

●レジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・**記憶ビット数**
- ・付加機能
- ・追加出力

記憶ビット数:M

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・**M-bit記憶**
- ・付加機能なし
- ・追加出力なし
のレジスタ

ジェネリック宣言の記述


```
generic (M:integer:=4);
```

入出力ポートの記述

```
port (  
  CLK : in std_logic;  
  D : in std_logic_vector(M-1 downto 0);  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

回路機能の記述
 
```
process (CLK)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    Q <= D;  
  end if;  
end process;
```



【注】エンティティ名の
「_M」はM-bit記憶を意図している

(例)レジスタの機能記述③ 1ビット→多ビット

1ビットレジスタ

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK : in std_logic;  
  D : in std_logic;  
  Q : out std_logic  
);
```

多ビットレジスタ

ジェネリック宣言の記述

```
generic (M:integer:=4);
```

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK : in std_logic;  
  D : in std_logic_vector(M-1 downto 0);  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

回路機能の記述

```
process (CLK)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    Q <= D;  
  end if;  
end process;
```

- ✓ 変更の容易性を鑑みて、記憶ビット数をジェネリック宣言で用意し、**データの入出力ポート**をstd_logic_vector型に変更。
- ✓ **回路機能**の記述は変更なし。

(例)レジスタの機能記述④ 付加機能一覧

●レジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・付加機能
- ・追加出力

12種類の付加機能

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bit記憶
- ・付加機能?????
- ・追加出力なしのレジスタ

複数の機能を同時に付加することもできる

付加機能	機能の意味	機能のための 入力ポート名の例	機能を 有効にする 入力値	機能の作用と クロック信号 との関係	
Clear (Reset) 機能	出力※を 常に0とする。	ACL RN	0	クロック非同期	[例1]
		SCLR N		クロック同期	
		ACL R	1	クロック非同期	
		SCLR		クロック同期	
Preset (Set) 機能	出力※を 常に1とする。	APRN	0	クロック非同期	
		SPRN		クロック同期	
		APR	1	クロック非同期	[例2]
		SPR		クロック同期	
Clock Enable 機能	クロック入力を 許可する。	CEN	0		[例3]
		CE	1		
Output Control 機能	出力※を High Impedance とする。≫	OCN	0		[例4]
		OC	1		


※
多ビット記憶の場合、
出力の全ビット

集合体で指定

[例1]～[例4]は
以降で具体的に例
示する。
それ以外は、例を参
考に記述してみよ。

集合体

●集合体:ビット(std_logic型の信号)要素を結合する

 

【注】・othersを用いた要素の後に、更なる要素は書けない。
 ・othersを用いた場合、被演算子として記述できない。

《利用例》Aがstd_logic、Tがstd_logic_vector(3 downto 0)であるとき、

◆「Tの全ビットにAを代入する」

①	T <= A&A&A&A;	接続演算子を使用			
②	T <= (A, A, A, A);	集合体 を 使用	位置指定なし記述		
③	T <= (3=>A, 2=>A, 1=>A, 0=>A);		位置指定 つき記述	ビット毎に添字指定	
④	T <= (3 downto 0=>A);			ビット範囲指定	downto使用
⑤	T <= (others=>A);				others使用

◆「TのLSBに'1'、残りの全ビットにAを代入する」

⑥	T <= A&A&A&'1';	接続演算子を使用			
⑦	T <= (A, A, A, '1');	集合体 を 使用	位置指定なし記述		
⑧	T <= (3=>A, 2=>A, 1=>A, 0=>'1');		位置指定 つき記述	ビット毎に添字指定	
⑨	T <= (3 downto 1=>A, 0=>'1');			ビット範囲指定	downto使用
⑩	T <= (0=>'1', others=>A);				others使用

(例)レジスタの機能記述⑤ 付加機能[例1]: ACLRN

[付加機能一覧へ▲](#)

●レジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・付加機能
- ・追加出力

clock Async. CLear Negative
ACLRN

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bit記憶
- ・付加機能: **ACLRN**
- ・追加出力なし
のレジスタ

ジェネリック宣言の記述

```
generic (M:integer:=4);
```


入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK, ACLRN : in std_logic;  
  D : in std_logic_vector(M-1 downto 0);  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

回路機能の記述

```
process (ACLRN, CLK)  
begin  
  if (ACLRN='0') then  
    Q <= (others=>'0');  
  elsif (CLK'event and CLK='1') then  
    Q <= D;  
  end if;  
end process;
```

myreg_pe_M_ACLRN.vhd

 

入力			出力
ACLRN	CLK	D	Q
0	-	-	0クリア
1	↑	-	D
	↑以外	-	変化なし

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

(例)レジスタの機能記述⑥ 付加機能[例2]:SPR

[付加機能一覧へ▲](#)

●レジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・付加機能
- ・追加出力

clock **S**ynchronous **P**Reset
SPR

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bit記憶
- ・付加機能: **SPR**
- ・追加出力なし
のレジスタ

ジェネリック宣言の記述

```
generic (M:integer:=4);
```


入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK, SPR : in std_logic;  
  D : in std_logic_vector(M-1 downto 0);  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

回路機能の記述

```
process (CLK, SPR)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    if (SPR='1') then  
      Q <= (others=>'1');  
    else  
      Q <= D;  
    end if;  
  end if;  
end process;
```

myreg_pe_M_SPR.vhd

 

入力			出力
CLK	SPR	D	Q
↑	1	-	プリセット
	0	-	D
↑以外	-	-	変化なし

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

(例)レジスタの機能記述⑦ 付加機能〔例3〕:CEN

[付加機能一覧へ▲](#)

●レジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・付加機能
- ・追加出力

Clock Enable Negative
CEN

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bit記憶
- ・付加機能:**CEN**
- ・追加出力なし
のレジスタ

ジェネリック宣言の記述


```
generic (M:integer:=4);
```

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK, CEN : in std_logic;  
  D : in std_logic_vector(M-1 downto 0);  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

回路機能の記述
 
```
process (CLK, CEN)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    if (CEN='0') then  
      Q <= D;  
    end if;  
  end if;  
end process;
```



入力			出力
CLK	CEN	D	Q
↑	0	-	D
	1	-	変化なし
↑以外	-	-	変化なし

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

(例)レジスタの機能記述⑧ 付加機能[例4]:OC

[付加機能一覧へ▲](#)

●レジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・付加機能
- ・追加出力

Output Control
OC

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bit記憶
- ・付加機能: OC
- ・追加出力なし
のレジスタ

ジェネリック宣言の記述

```
generic (M:integer:=4);
```

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK, OC : in std_logic;  
  D : in std_logic_vector(M-1 downto 0);  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```


各種宣言の記述

```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述

```
process (CLK)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    Y <= D;  
  end if;  
end process;  
Q <= (others=>'Z') when (OC='1') else Y;
```

2プロセス

 

入力			出力
CLK	D	OC	Q
↑	-	0	D
↑以外	-		変化なし
-	-	1	High Impedance

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

(例)レジスタの機能記述⑨ 追加出力

●レジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・付加機能
- ・追加出力

Qの反転出力

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bit記憶
- ・付加機能なし
- ・追加出力: QN
のレジスタ

ジェネリック宣言の記述

```
generic (M:integer:=4);
```

入出力ポートの記述


```
port(  
  CLK : in std_logic;  
  D : in std_logic_vector(M-1 downto 0);  
  Q, QN : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

各種宣言の記述

```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述
 
```
process (CLK)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    Y <= D;  
  end if;  
end process;  
Q <= Y;  
QN <= not Y;
```



3
プ
ロ
セ
ス

入力		出力	
CLK	D	Q	QN
↑	-	D	not D
↑以外	-	変化なし	

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

■ 必須課題 ■

以下の2つのレジスタのプロジェクトについての設計をせよ。

■ プロジェクト「myreg_pe_M_CE」

■ プロジェクト「myreg_pe_M_CE_OCN」

なお、

✓ _peは、ポジティブエッジトリガの意味である。

✓ _Mは、M-bit記憶の意味である。

✓ Mはジェネリック宣言で指定できるようにすること。

✓ _CE, _OCNは、

付加機能一覧の表の「機能のための入力ポート名の例」と同じとして考えよ。 [≫](#)

▲追加課題▲

以下のレジスタのプロジェクトについての設計をせよ。

▲プロジェクト「myreg_pe_M_ACLR_CE_SCLR」

- なお、
- ✓_peは、ポジティブエッジトリガの意味である。
 - ✓_Mは、M-bit記憶の意味である。
 - ✓Mはジェネリック宣言で指定できるようにすること。
 - ✓_CE, _ACLR, _SCLRは、
付加機能一覧の表の「機能のための入力ポート名の例」と同じとして考えよ。➤

これまでの例の整理

Top-Level Entity名	スライド	論理回路種別	Process文	代入文	演算子	内部信号	generic宣言	モジュール化 デザイン
myand2	VHDL-01	組み合わせ	—	信号代入	論理	—	—	—
myor3	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入	論理	○	—	—
myand2xM	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入	論理	—	○ 値渡しなし	—
myand2_cmp_inext	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入 (下位Level)	論理	—	—	○(その1)
myand2xM_cmp_or3	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入 (Top/下位Level)	論理	○	○ 値渡しあり ・Top-Level (signal宣言文) ・下位Level (generic map)	○(その2)
myand2_cmp_fg	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入 (下位Level)	論理	—	○ 値渡しあり ・Top-Level (for-generate文)	○(その3)
myadderM	VHDL-03	組み合わせ	—	信号代入	算術(+)	—	—	—
myshift1	VHDL-03	組み合わせ	—	信号代入	接続(&)	—	—	—
mydec1to2	VHDL-03	組み合わせ	—	条件付信号代入	関係	—	—	—
myenc4to2	VHDL-04	組み合わせ	○(if)	信号代入	関係	—	—	—
mydec1to2	VHDL-04	組み合わせ	○(case)	信号代入	なし	—	—	—
myandM	VHDL-04	組み合わせ	○(for-loop)	変数代入	論理	—	○ 値渡しあり (for-loop文)	—
myreg_***	VHDL-05	順序(記憶要素)	○(if)	信号代入 条件付信号代入	論理	○	○ 値渡しあり (signal宣言文、集合体)	—

さまざまなバリエーション
で学習した



以降、適宜応用する

さまざまなバリエーション
で学習済



適宜応用する