
 


カウンタの設計 ～RTLでの機能図～

 
RTL (Register Transfer Level: レジスタ転送レベル) での一般的回路機能図



RTL (Register Transfer Level: レジスタ転送レベル) でのカウンタの機能図その1



 RTL (Register Transfer Level: レジスタ転送レベル) でのカウンタの機能図その2



(例)カウンタの機能記述① 基本カウンタ

●カウンタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・カウントビット数
- ・付加機能

基本カウンタ

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・1-bitカウント
- ・付加機能なしのカウンタ

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK : in std_logic;  
  Q : out std_logic  
);
```

各種宣言の記述


```
signal Y : std_logic;
```

回路機能の記述

```
process (CLK)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    Y <= not Y;  
  end if;  
end process;  
-----  
Q <= Y;
```

2プロセス

mycnt_pe_1.vhd

 

入力	出力
CLK	Q
↑	1増
↑以外	変化なし

【注】エンティティ名の「_pe」はポジティブエッジトリガを、「_1」は1-bitカウントを意図している

(例)カウンタの機能記述② 多ビットカウンタ

●カウンタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・**カウントビット数**
- ・付加機能

カウントビット数:M

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・**M-bitカウント**
- ・付加機能なしのカウンタ

ジェネリック宣言の記述

```
generic (M:integer:=4);
```

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK : in std_logic;  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

各種宣言の記述


```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述

```
process (CLK)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    Y <= Y + '1';  
  end if;  
end process;  
Q <= Y;
```

2プロセス

mycnt_pe_M.vhd

 

入力	出力
CLK	Q
↑	1増
↑以外	変化なし

【注】エンティティ名の
「_M」はM-bitカウントを意図している

(例)カウンタの機能記述③ 1ビット→多ビット

1ビットカウンタ

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK : in std_logic;  
  Q : out std_logic  
);
```

回路機能の記述

```
process(CLK)  
begin  
  if(CLK'event and CLK='1') then  
    Y <= not Y;  
  end if;  
end process;  
-----  
Q <= Y;
```

多ビットカウンタ

ジェネリック宣言の記述

```
generic(M:integer:=4);
```

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK : in std_logic;  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

回路機能の記述

```
process(CLK)  
begin  
  if(CLK'event and CLK='1') then  
    Y <= Y + '1';  
  end if;  
end process;  
-----  
Q <= Y;
```

- ✓ 変更の容易性を鑑みて、カウントビット数をジェネリック宣言で用意し、**カウント値出力ポート**をstd_logic_vector型に変更。
- ✓ **回路機能**は、トグル動作では対応できないので、**インクリメント**に変更。

(例)カウンタの機能記述④ 付加機能一覧

●カウンタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・カウントビット数
- ・付加機能

14種類の付加機能

- ・ポジティブエッジトリガ
 - ・M-bitカウント
 - ・付加機能?????
- のカウンタ

複数の機能を同時に付加することもできる

付加機能	機能の意味	機能のための 入力ポート名の例	機能を 有効にする 入力値	機能の作用と クロック信号 との関係	
Clear (Reset) 機能	出力※を 常に0にする。	ACL RN	0	クロック非同期	[例1]
		SCL RN		クロック同期	
		ACL R	1	クロック非同期	
		SCL R		クロック同期	
Load (Set) 機能	出力を 任意の値にする。	AL DN	0	クロック非同期	[例2]
		SL DN		クロック同期	
		AL D	1	クロック非同期	
		SL D		クロック同期	
Clock Enable 機能	クロック入力を 許可する。	CEN	0		[例3]
		CE	1		
Output Control 機能	出力※を High Impedance にする。⌋	OCN	0		[例4]
		OC	1		
Up/Down切替 機能	カウント増／減を 切り替える。	UND	0⇒U, 1⇒D	クロック同期	[例5]
		UDN	1⇒U, 0⇒D		

※

多ビットカウントの場合、
出力の全ビット

集合体で指定

[例1]～[例5]は
以降で具体的に例
示する。
それ以外は、例を参
考に記述してみよ。

(例)カウンタの機能記述⑤ 付加機能[例1]: ACLRN

[付加機能一覧へ▲](#)

●カウンタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・カウントビット数
- ・付加機能

clock Async. CLeaR Negative
ACLRN

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bitカウント
- ・付加機能: **ACLRN**のカウンタ

ジェネリック宣言の記述

```
generic (M: integer := 4);
```

入出力ポートの記述

```
port (  
    CLK, ACLRN : in std_logic;  
    Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

各種宣言の記述


```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述

```
process (ACLRN, CLK)  
begin  
    if (ACLRN = '0') then  
        Y <= (others => '0');  
    elsif (CLK'event and CLK = '1') then  
        Y <= Y + '1';  
    end if;  
end process;  
Q <= Y;
```

2
プロセス

mycnt_pe_M_ACLRN.vhd

 

入力		出力
ACLRN	CLK	Q
0	-	0クリア
1	↑	1増
	↑以外	変化なし

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

(例)カウンタの機能記述⑥ 付加機能[例2]:SLD

[付加機能一覧へ▲](#)

●カウンタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・カウントビット数
- ・付加機能

clock Synchronous Load
SLD

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bitカウント
- ・付加機能: SLD
のカウンタ

ジェネリック宣言の記述

```
generic (M:integer:=4);
```

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK, SLD : in std_logic;  
  D : in std_logic_vector(M-1 downto 0);  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

各種宣言の記述


```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述

```
process (CLK, SLD)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    if (SLD='1') then  
      Y <= D;  
    else  
      Y <= Y + '1';  
    end if;  
  end if;  
end process;  
Q <= Y;
```

2プロセス

mycnt_pe_M_SLD.vhd

 

入力			出力
CLK	SLD	D	Q
↑	1	-	D
	0	-	1増
↑以外	-	-	変化なし

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

(例)カウンタの機能記述⑦ 付加機能〔例3〕:CEN

[付加機能一覧へ▲](#)

●カウンタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・カウントビット数
- ・付加機能
- ・追加出力

Clock Enable Negative
CEN

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bitカウント
- ・付加機能:**CEN**
- ・追加出力なし
のカウンタ

ジェネリック宣言の記述

```
generic (M:integer:=4);
```

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK, CEN : in std_logic;  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

各種宣言の記述


```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述

```
process (CLK, CEN)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    if (CEN='0') then  
      Y <= Y + '1';  
    end if;  
  end if;  
end process;  
Q <= Y;
```

2
プロセス

mycnt_pe_M_CEN.vhd

 

入力		出力
CLK	CEN	Q
↑	0	1増
	1	変化なし
↑以外	-	

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

(例)カウンタの機能記述⑧ 付加機能[例4]:OC

[付加機能一覧へ▲](#)

●カウンタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・カウントビット数
- ・付加機能

Output Control
OC

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bitカウント
- ・付加機能: OC
のカウンタ

ジェネリック宣言の記述

```
generic (M:integer:=4);
```

入出力ポートの記述

```
port(  
    CLK, OC : in std_logic;  
    Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

各種宣言の記述


```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述

```
process (CLK)  
begin  
    if (CLK'event and CLK='1') then  
        Y <= Y + '1';  
    end if;  
end process;  
Q <= (others=>'Z') when (OC='1') else Y;
```

2
プロセス

mycnt_pe_M_OC.vhd

 

入力		出力
CLK	OC	Q
↑	0	1増
↑以外		変化なし
-	1	High Impedance

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

(例)カウンタの機能記述⑨ 付加機能〔例5〕:UDN

[付加機能一覧へ▲](#)

●カウンタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・カウントビット数
- ・付加機能

Up count/ Down count Neg.
UDN

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bitカウント
- ・付加機能:UDN
のカウンタ

ジェネリック宣言の記述

```
generic (M:integer:=4);
```

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK, UDN : in std_logic;  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

各種宣言の記述


```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述

```
process (CLK,UDN)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    if (UDN='1') then  
      Y <= Y + '1';  
    else  
      Y <= Y + (M-1 downto 0=>'1');  
    end if;  
  end if;  
end process;  
Q <= Y;
```

2プロセス

mycnt_pe_M_UDN.vhd

 

入力		出力
CLK	UDN	Q
↑	1	1増
	0	1減
↑以外	-	変化なし

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

■ 必須課題 ■

以下のカウンタのプロジェクトについての設計をせよ。

■ mycnt_pe_M_ACLR_CE_SLD

なお、

✓_peは、ポジティブエッジトリガの意味である。

✓_Mは、M-bitカウントの意味である。

✓Mはジェネリック宣言で指定できるようにすること。

✓_ACLR, _CE, _SLDは、

付加機能一覧の表の「機能のための入力ポート名の例」と同じとして考えよ。 [≫](#)

▲追加課題▲

以下のカウンタのプロジェクトについての設計をせよ。

▲ mycnt_pe_M_ACLR_SCLR

- なお、
- ✓_peは、ポジティブエッジトリガの意味である。
 - ✓_Mは、M-bitカウントの意味である。
 - ✓Mはジェネリック宣言で指定できるようにすること。
 - ✓_ACLR, _SCLRは、
付加機能一覧の表の「機能のための入力ポート名の例」と同じとして考えよ。➤

これまでの例の整理

Top-Level Entity名	スライド	論理回路種別	Process文	代入文	演算子	内部信号	generic宣言	モジュール化 デザイン
myand2	VHDL-01	組み合わせ	—	信号代入	論理	—	—	—
myor3	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入	論理	○	—	—
myand2xM	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入	論理	—	○ 値渡しなし	—
myand2_cmp_inext	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入 (下位Level)	論理	—	—	○(その1)
myand2xM_cmp_or3	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入 (Top/下位Level)	論理	○	○ 値渡しあり ・Top-Level (signal宣言文) ・下位Level (generic map)	○(その2)
myand2_cmp_fg	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入 (下位Level)	論理	—	○ 値渡しあり ・Top-Level (for-generate文)	○(その3)
myadderM	VHDL-03	組み合わせ	—	信号代入	算術(+)	—	—	—
myshift1	VHDL-03	組み合わせ	—	信号代入	接続(&)	—	—	—
mydec1to2	VHDL-03	組み合わせ	—	条件付信号代入	関係	—	—	—
myenc4to2	VHDL-04	組み合わせ	○(if)	信号代入	関係	—	—	—
mydec1to2	VHDL-04	組み合わせ	○(case)	信号代入	なし	—	—	—
myandM	VHDL-04	組み合わせ	○(for-loop)	変数代入	論理	—	○ 値渡しあり (for-loop文)	—
myreg_***	VHDL-05	順序(記憶要素)	○(if)	信号代入 条件付信号代入	論理	○	○ 値渡しあり (signal宣言文、集合体)	—
mycnt_***	VHDL-06	順序	○(if)	信号代入 条件付信号代入	算術(+)	○	○ 値渡しあり (signal宣言文、集合体)	—

さまざまなバリエーションで学習済



適宜応用する