
 


シフトレジスタの設計 ～RTLでの機能図～

 
RTL (Register Transfer Level: レジスタ転送レベル) での一般的回路機能図



RTL (Register Transfer Level: レジスタ転送レベル) でのシフトレジスタの機能図その1




 RTL (Register Transfer Level: レジスタ転送レベル) でのシフトレジスタの機能図その2




シフトレジスタの設計 ～シフト動作の向き～

 RTL (Register Transfer Level:レジスタ転送レベル)でのシフトレジスタの機能図その1



 RTL (Register Transfer Level:レジスタ転送レベル)でのシフトレジスタの機能図その2



一般に、シフトレジスタにおいては、シフト動作の向きを「左／右」で表す。
この「左／右」の表現を、ここでは、downto指定での添え字順序を基準として、以下のように定める。

- ✓ 添え字の **大きい方** への向きを **左**
- ✓ 添え字の **小さい方** への向きを **右**

これより、

- **機能図その1**は、図をそのまま見ると、右シフトに見えるが、
パラレル出力の添え字をdownto指定での順序に照らし合わせると、左シフトのシフトレジスタである。
- **機能図その2**は、1ビットシフト回路 $\gg$ 及び、LSBの位置をdownto指定での順序に照らし合わせると、
左シフトのシフトレジスタである。

(例)シフトレジスタの機能記述① 基本シフトレジスタ

●シフトレジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・シフト方向
- ・付加機能

基本シフトレジスタ

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・1-bit記憶
- ・シフト方向無意味
- ・付加機能なしのシフトレジスタ

【注】
基本レジスタ $\gg$ と
同じであることに注意せよ。

入出力ポートの記述


```
port (  
    CLK : in std_logic;  
    D : in std_logic;  
    Q : out std_logic  
);
```

回路機能の記述

```
process (CLK)  
begin  
    if (CLK'event and CLK='1') then  
        Q <= D;  
    end if;  
end process;
```

【注】エンティティ名の

「_pe」はポジティブエッジトリガを、「_1」は1-bit記憶を意図している

 

入力		出力
CLK	D	Q
↑	0	0
	1	1
↑以外	0	変化なし
	1	

(例)シフトレジスタの機能記述② 多ビット記憶・左シフト

●シフトレジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・シフト方向
- ・付加機能

記憶ビット数: M
シフト方向: 左

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bit記憶
- ・左シフト
- ・付加機能なし
のシフトレジスタ

ジェネリック宣言の記述 `generic (M:integer:=4);`

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK : in std_logic;  
  D : in std_logic;  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```


各種宣言の記述

```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述

```
process (CLK)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    Y <= Y(M-2 downto 0) & D;  
  end if;  
end process;  
Q <= Y;
```

2プロセス

 

入力		出力					動作
CLK	D	Q					
		$Q_{(M-1)}$	$Q_{(M-2)}$	~	$Q_{(1)}$	$Q_{(0)}$	
↑	0	$Q^p_{(M-2)}$	$Q^p_{(M-3)}$	~	$Q^p_{(0)}$	0	左シフト
	1	$Q^p_{(M-2)}$	$Q^p_{(M-3)}$	~	$Q^p_{(0)}$	1	
↑以外	0	$Q^p_{(M-1)}$	$Q^p_{(M-2)}$	~	$Q^p_{(1)}$	$Q^p_{(0)}$	変化なし (Q^p)
	1	$Q^p_{(M-1)}$	$Q^p_{(M-2)}$	~	$Q^p_{(1)}$	$Q^p_{(0)}$	

【注】エンティティ名の「_M」はM-bit記憶を、
「_L」はシフト方向を、意図している

(例)シフトレジスタの機能記述③ 多ビット記憶・右シフト

●シフトレジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・シフト方向
- ・付加機能

記憶ビット数:M
シフト方向:右

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bit記憶
- ・右シフト
- ・付加機能なし
のシフトレジスタ

ジェネリック宣言の記述

```
generic (M:integer:=4);
```

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK : in std_logic;  
  D : in std_logic;  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```


各種宣言の記述

```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述

```
process (CLK)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    Y <= D & Y(M-1 downto 1);  
  end if;  
end process;  
Q <= Y;
```

2プロセス

 

入力		出力					動作
CLK	D	Q					
		Q _(M-1)	Q _(M-2)	~	Q ₍₁₎	Q ₍₀₎	
↑	0	0	Q ^p _(M-1)	~	Q ^p ₍₂₎	Q ^p ₍₁₎	右シフト
	1	1	Q ^p _(M-1)	~	Q ^p ₍₂₎	Q ^p ₍₁₎	
↑以外	0						変化なし (Q ^p)
	1	Q ^p _(M-1)	Q ^p _(M-2)	~	Q ^p ₍₁₎	Q ^p ₍₀₎	

【注】エンティティ名の「_M」はM-bit記憶を、
「_R」はシフト方向を、意図している

(例)シフトレジスタの機能記述④ 1ビット→多ビット・左(／右)シフト

1ビットシフトレジスタ

入出力ポートの記述

```
port(  
    CLK : in std_logic;  
    D : in std_logic;  
    Q : out std_logic  
);
```

回路機能の記述

```
process (CLK)  
begin  
    if (CLK'event and CLK='1') then  
        Q <= D;  
    end if;  
end process;
```

【注】基本レジスタ [≫](#) と同

多ビット・左(／右)シフトレジスタ

ジェネリック宣言の記述

```
generic (M:integer:=4);
```

入出力ポートの記述

```
port(  
    CLK : in std_logic;  
    D : in std_logic;  
    Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

回路機能の記述

```
process (CLK)  
begin  
    if (CLK'event and CLK='1') then  
        Y <= Y(M-2 downto 0) & D; --Left  
        -- (Y <= D & Y(M-1 downto 1); Right)  
    end if;  
end process;  
-----  
Q <= Y;
```

- ✓ 変更の容易性を鑑みて、記憶ビット数をジェネリック宣言で用意し、**シフトレジスタ出力ポート**をstd_logic_vector型に変更。
- ✓ **回路機能**は、**連接演算子を用いた信号代入**に変更。

(例)シフトレジスタの機能記述⑤ 付加機能一覧

●シフトレジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・シフト方向
- ・付加機能

14種類の付加機能

- ・ポジティブエッジトリガ
 - ・M-bit記憶
 - ・左(／右)シフト
 - ・付加機能?????
- のシフトレジスタ

複数の機能を同時に付加することもできる

付加機能	機能の意味	機能のための 入力ポート名の例	機能を 有効にする 入力値	機能の作用と クロック信号 との関係	
Clear (Reset) 機能	出力※を 常に0にする。	ACL RN	0	クロック非同期	[例1]
		SCL RN		クロック同期	
		ACL R	1	クロック非同期	
		SCL R		クロック同期	
Parallel Load 機能	出力※を 任意の値にする。	ALDN	0	クロック非同期	
		SLDN		クロック同期	
		ALD	1	クロック非同期	[例2]
		SLD		クロック同期	
Clock Enable 機能	クロック入力を 許可する。	CEN	0		[例3]
		CE	1		
Output Control 機能	出力※を High Impedance にする。⌋	OCN	0		[例4]
		OC	1		
Left/Right切替 機能	シフト方向を 切り替える。	LNR	0⇒L,1⇒R	クロック同期	[例5]
		LRN	1⇒L,0⇒R		

※

多ビット記憶の場合、
出力の全ビット

集合体で指定

[例1]～[例5]は
以降で具体的に例
示する。
それ以外は、例を参
考に記述してみよ。

(例)シフトレジスタの機能記述⑥ 付加機能〔例1〕: ACLRN

[付加機能一覧へ▲](#)

●シフトレジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・シフト方向
- ・付加機能

clock Async. CLear Negative
ACLRN

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bit記憶
- ・左シフト
- ・付加機能: **ACLRN**のシフトレジスタ

ジェネリック宣言の記述 `generic (M:integer:=4);`

入出力ポートの記述

```
port (
  CLK, ACLRN : in std_logic;
  D : in std_logic;
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)
);
```

各種宣言の記述


```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述

```
process (ACLRN, CLK)
begin
  if (ACLRN='0') then
    Y <= (others=>'0');
  elsif (CLK'event and CLK='1') then
    Y <= Y(M-2 downto 0) & D;
  end if;
end process;
Q <= Y;
```

2プロセス

mysr_pe_M_L_ACLRN.vhd

 

入力			出力					動作
ACLRN	CLK	D	Q					
			Q _(M-1)	Q _(M-2)	~	Q ₍₁₎	Q ₍₀₎	
0	-	-	0	0	~	0	0	0クリア
1	↑	0	Q ^p _(M-2)	Q ^p _(M-3)	~	Q ^p ₍₀₎	0	左シフト
		1	Q ^p _(M-2)	Q ^p _(M-3)	~	Q ^p ₍₀₎	1	
	↑以外	0	Q ^p _(M-1)	Q ^p _(M-2)	~	Q ^p ₍₁₎	Q ^p ₍₀₎	変化なし (Q ^p)
		1						

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

(例)シフトレジスタの機能記述⑦ 付加機能[例2]:SLD

[付加機能一覧へ▲](#)

●シフトレジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・シフト方向
- ・付加機能

clock Synchronous Load
SLD

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bit記憶
- ・左シフト
- ・付加機能: SLD
のシフトレジスタ

ジェネリック宣言の記述 `generic (M:integer:=4);`

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK, SLD : in std_logic;  
  D : in std_logic;  
  PD : in std_logic_vector(M-1 downto 0);  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```

各種宣言の記述


```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述

```
process (CLK, SLD)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    if (SLD='1') then  
      Y <= PD;  
    else  
      Y <= Y(M-2 downto 0) & D;  
    end if;  
  end if;  
end process;  
Q <= Y;
```

2
プロセス

mysr_pe_M_L_SLD.vhd

 

入力				出力					動作
CLK	SLD	D	PD	Q					
				Q _(M-1)	Q _(M-2)	~	Q ₍₁₎	Q ₍₀₎	
↑	1	-	PD	PD _(M-1)	PD _(M-2)	~	PD ₍₁₎	PD ₍₀₎	ロード
	0	0	-	Q ^p _(M-2)	Q ^p _(M-3)	~	Q ^p ₍₀₎	0	左シフト
		1	-	Q ^p _(M-2)	Q ^p _(M-3)	~	Q ^p ₍₀₎	1	
↑以外	-	0	-	Q ^p _(M-1)	Q ^p _(M-2)	~	Q ^p ₍₁₎	Q ^p ₍₀₎	変化なし (Q ^p)
		1	-						

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

(例)シフトレジスタの機能記述⑧ 付加機能[例3]:CEN

[付加機能一覧へ▲](#)

●シフトレジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・シフト方向
- ・付加機能

Clock Enable Negative
CEN

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bit記憶
- ・左シフト
- ・付加機能:**CEN**
のシフトレジスタ

ジェネリック宣言の記述 `generic (M:integer:=4);`

入出力ポートの記述

```
port(  
  CLK, CEN : in std_logic;  
  D : in std_logic;  
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)  
);
```


各種宣言の記述

```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述

```
process (CLK, CEN)  
begin  
  if (CLK'event and CLK='1') then  
    if (CEN='0') then  
      Y <= Y(M-2 downto 0) & D;  
    end if;  
  end if;  
end process;  
Q <= Y;
```

2
プロセス

 

入力			出力					動作
CLK	CEN	D	Q					
			Q _(M-1)	Q _(M-2)	~	Q ₍₁₎	Q ₍₀₎	
↑	0	0	Q ^p _(M-2)	Q ^p _(M-3)	~	Q ^p ₍₀₎	0	左シフト
		1	Q ^p _(M-2)	Q ^p _(M-3)	~	Q ^p ₍₀₎	1	
	1	0	Q ^p _(M-1)	Q ^p _(M-2)	~	Q ^p ₍₁₎	Q ^p ₍₀₎	変化なし (Q ^p)
		1						
↑以外	-	0	Q ^p _(M-1)	Q ^p _(M-2)	~	Q ^p ₍₁₎	Q ^p ₍₀₎	
		1						

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

(例)シフトレジスタの機能記述⑨ 付加機能〔例4〕: OC

[付加機能一覧へ▲](#)

●シフトレジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・シフト方向
- ・付加機能

Output Control
OC

- ・ポジティブエッジトリガ
- ・M-bit記憶
- ・左シフト
- ・付加機能: OC
のシフトレジスタ

ジェネリック宣言の記述 `generic (M:integer:=4);`

入出力ポートの記述

```
port (
  CLK, OC : in std_logic;
  D : in std_logic;
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)
);
```

各種宣言の記述


```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述

```
process (CLK)
begin
  if (CLK'event and CLK='1') then
    Y <= Y(M-2 downto 0) & D;
  end if;
end process;
Q <= (others=>'Z') when (OC='1') else Y;
```

2プロセス

mysr_pe_M_L_OC.vhd

 

入力			出力					動作
CLK	D	OC	Q					
			Q _(M-1)	Q _(M-2)	~	Q ₍₁₎	Q ₍₀₎	
↑	0	0	Q ^p _(M-2)	Q ^p _(M-3)	~	Q ^p ₍₀₎	0	左シフト
	1		Q ^p _(M-2)	Q ^p _(M-3)	~	Q ^p ₍₀₎	1	
↑以外	0		Q ^p _(M-1)	Q ^p _(M-2)	~	Q ^p ₍₁₎	Q ^p ₍₀₎	変化なし (Q ^p)
	1							
-	-	1	High Impedance					

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

(例)シフトレジスタの機能記述⑩ 付加機能[例5]:LRN

[付加機能一覧へ▲](#)

●シフトレジスタの機能記述

- ・ポジティブ／ネガティブ エッジトリガ
- ・記憶ビット数
- ・シフト方向
- ・付加機能

Left shift/ Right shift Neg.
LRN

- ・ポジティブエッジトリガ
 - ・M-bit記憶
 - ・左右両シフト
 - ・付加機能:LRN
- のシフトレジスタ

ジェネリック宣言の記述 `generic (M:integer:=4);`

入出力ポートの記述

```
port (
  CLK, LRN : in std_logic;
  D : in std_logic;
  Q : out std_logic_vector(M-1 downto 0)
);
```

各種宣言の記述


```
signal Y : std_logic_vector(M-1 downto 0);
```

回路機能の記述

```
process (CLK, LRN)
begin
  if (CLK'event and CLK='1') then
    if (LRN='1') then
      Y <= Y(M-2 downto 0) & D;
    else
      Y <= D & Y(M-1 downto 1);
    end if;
  end if;
end process;
Q <= Y;
```

2プロセス

mysr_pe_M_LRN.vhd

 

入力			出力					動作
CLK	LRN	D	Q					
			Q _(M-1)	Q _(M-2)	~	Q ₍₁₎	Q ₍₀₎	
↑	1	0	Q ^p _(M-2)	Q ^p _(M-3)	~	Q ^p ₍₀₎	0	左シフト
		1	Q ^p _(M-2)	Q ^p _(M-3)	~	Q ^p ₍₀₎	1	
	0	0	0	Q ^p _(M-1)		Q ^p ₍₂₎	Q ^p ₍₁₎	右シフト
		1	1	Q ^p _(M-1)		Q ^p ₍₂₎	Q ^p ₍₁₎	
↑以外	-	0						変化なし (Q ^p)
		1	Q ^p _(M-1)	Q ^p _(M-2)	~	Q ^p ₍₁₎	Q ^p ₍₀₎	

【注】エンティティ名に付加機能の意を含めている

■ 必須課題 ■

■ シフトレジスタのプロジェクト「mysr_pe_M_LNR_CE」について回路を設計せよ。

なお、

- ✓ _peは、ポジティブエッジトリガの意味である。
- ✓ _Mは、M-bit記憶の意味である。
- ✓ Mはジェネリック宣言で指定できるようにすること。
- ✓ _LNR, _CEは、
付加機能一覧の表の「機能のための入力ポート名の例」と同じとして考えよ。 [≫](#)

これまでの例の整理

Top-Level Entity名	スライド	論理回路種別	Process文	代入文	演算子	内部信号	generic宣言	モジュール化 デザイン
myand2	VHDL-01	組み合わせ	—	信号代入	論理	—	—	—
myor3	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入	論理	○	—	—
myand2xM	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入	論理	—	○ 値渡しなし	—
myand2_cmp_inext	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入 (下位Level)	論理	—	—	○(その1)
myand2xM_cmp_or3	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入 (Top/下位Level)	論理	○	○ 値渡しあり ・Top-Level (signal宣言文) ・下位Level (generic map)	○(その2)
myand2_cmp_fg	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入 (下位Level)	論理	—	○ 値渡しあり ・Top-Level (for-generate文)	○(その3)
myadderM	VHDL-03	組み合わせ	—	信号代入	算術(+)	—	—	—
myshift1	VHDL-03	組み合わせ	—	信号代入	接続(&)	—	—	—
mydec1to2	VHDL-03	組み合わせ	—	条件付信号代入	関係	—	—	—
myenc4to2	VHDL-04	組み合わせ	○(if)	信号代入	関係	—	—	—
mydec1to2	VHDL-04	組み合わせ	○(case)	信号代入	なし	—	—	—
myandM	VHDL-04	組み合わせ	○(for-loop)	変数代入	論理	—	○ 値渡しあり (for-loop文)	—
myreg_***	VHDL-05	順序(記憶要素)	○(if)	信号代入 条件付信号代入	論理	○	○ 値渡しあり (signal宣言文、集合体)	—
mycnt_***	VHDL-06	順序	○(if)	信号代入 条件付信号代入	算術(+)	○	○ 値渡しあり (signal宣言文、集合体)	—
mysr_***	VHDL-07	順序	○(if)	信号代入 条件付信号代入	接続(&)	○	○ 値渡しあり (signal宣言文、集合体)	—

さまざまなバリエーションで学習済



適宜応用する