
 


有限状態機械(FSM : Finite State Machine)の設計 ～RTLでの機能図～

 RTL(Register Transfer Level:レジスタ転送レベル)での一般的回路機能図




RTL(Register Transfer Level:レジスタ転送レベル)でのMealy型FSMの機能図



FSMは
順序回路の
一般形。


主に、
制御回路の
設計に多用
される。

 RTL(Register Transfer Level:レジスタ転送レベル)でのMoore型FSMの機能図




Mealy型とMoore型の特徴

 RTL (Register Transfer Level:レジスタ転送レベル)でのMealy型FSMの機能図



 
RTL (Register Transfer Level:レジスタ転送レベル)でのMoore型FSMの機能図




特徴	Mealy型	Moore型
次状態決定	入力値と状態から決まる。	
出力値決定	状態と入力値から決まる。	状態のみから決まる。
状態数(⇔状態レジスタのビット数)	比較的少ない。	比較的多い。
出力におけるハザード	比較的生じやすい。	比較的生じにくい。

FSMのエンティティの基本形

 
RTL (Register Transfer Level: レジスタ転送レベル) でのMealy型FSMの機能図



 RTL (Register Transfer Level: レジスタ転送レベル) でのMoore型FSMの機能図



Mealy型とMoore型で、エンティティの形は同じ。

 

Mealy型とMoore型で、回路機能が異なる。

回路機能の仕様の表現手法として、状態遷移図 (Mealy型、Moore型) が多用される。


Mealy型とMoore型の状態遷移図(1/2)

	Mealy型	Moore型
描図例※1		
丸	状態を表す。	
丸中の文字	状態名 (状態レジスタの値の記号化)	<u>状態名 (状態レジスタの値の記号化)</u> 対応する出力値
矢印	クロックエッジのタイミングでの遷移を表す。	
矢印上の文字	入力値／対応する出力値	入力値
図の読み方例	状態S_iにいるとき、 入力値=a ⇒ 出力値=x で、 そのときクロックエッジがあったら、 状態S_iに遷移。 出力値は 状態と入力値から決まる 状態S_iにいるとき、 入力値=b ⇒ 出力値=y で、 そのときクロックエッジがあったら、 状態S_jに遷移。	状態S_iにいるとき、 出力値=x で、 出力値は 状態のみから決まる 入力値=aでクロックエッジがあったら状態S_iに遷移。 入力値=bでクロックエッジがあったら状態S_jに遷移。


【※1】上記2つの図例は、同じ機能のFSMを表わしているわけではない。【※2】一意の遷移は、入力に寄らない。

Mealy型とMoore型の状態遷移図(2/2)


- ① 初期化機能(Init)の追加
- ② 入出力ポート名つき状態遷移図

 

Mealy型

 


Moore型

 


【注】上記2つの図例は、同じ機能のFSMを表わしているわけではない。

状態遷移図→FSMの回路機能の設計(抽象レベル低)

 

ここでは、この方法での設計については紹介しない。

状態遷移図→FSMの回路機能の設計(抽象レベル高)

 

ここでは、この方法での設計について紹介する。

type宣言文

●type宣言文:新しい(ユーザ定義の)データ型の宣言

書式 `type データ型の名前 is データ型の定義;`

- 先頭文字が半角英文字の半角英数文字列。
- 大小文字を区別しない。
- VHDL予約語は使えない。

◆列挙型定義

書式: (列挙要素, 列挙要素, ..., 列挙要素)

◆配列型定義

書式: `array` (添え字範囲) `of` 配列の要素となるデータ型

【注】


- 列挙型定義、配列型定義以外の定義もあるが、ここでは省略する。
- 大規模な配列型定義は、PLD内の論理素子を大量に要するので、あまり行われたい。

Mealy型FSMの記述例(1/4)

入出力ポートの記述

```
port (  
  Init, CLK, in1, in2 : in std_logic;  
  out1 : out std_logic_vector(3 downto 0);  
  out2 : out std_logic_vector(1 downto 0)  
);
```

【※】初期化機能は、Init=1で有効とする。

 

in1=0, in2=0/
out1=4, out2=00

in1=1, in2=0or1/
out1=7, out2=10


/out1=F, out2=11

in1=1, in2=1/
out1=C, out2=01

in1=0, in2=1/
out1=A, out2=11

in1=0, in2=1/
out1=9, out2=01

in1=0or1, in2=0/
out1=2, out2=00

 

全状態

状態を表わすための
データ型と状態名の宣言


状態用の
内部信号の
宣言

次状態用の
内部信号の
宣言

各種宣言の記述

```
type state_type is (Sm, Sn, Sp);  
signal state, nextstate : state_type;
```

Mealy型FSMの記述例(2/4)

 


状態
レジスタ
記述

回路機能の記述 その1:状態レジスタ


```
process (Init, CLK)
begin
    if (Init='1') then
        state <= Sm;
    elsif (CLK'event and CLK='1') then
        state <= nextstate;
    end if;
end process;
```

Mealy型FSMの記述例(3/4)


 


回路機能の記述 その2: 次状態決定回路

```
process(state,in1,in2)
begin
  case state is
    when Sm => if(in1='0' and in2='0')then
                  nextstate <= Sm;
                elsif(in1='0' and in2='1')then
                  nextstate <= Sp;
                else
                  nextstate <= Sn;
                end if;
    when Sp => if(in1='0' and in2='1')then
                  nextstate <= Sn;
                elsif(in1='1' and in2='1')then
                  nextstate <= Sm;
                else
                  nextstate <= Sp;
                end if;
    when Sn => nextstate <= Sm;
  end case;
end process;
```

 

Mealy型FSMの記述例(4/4)

  

回路機能の記述 その3: 出力値決定回路

```
process(state,in1,in2)
begin
```

出力値は
状態と入力値から決まる

```
case state is
```


```
when Sm => if(in1='0' and in2='0')then
    out1 <= X"4"; out2 <= "00";
elseif(in1='0' and in2='1')then
    out1 <= X"9"; out2 <= "01";
else
    out1 <= X"7"; out2 <= "10";
end if;
```

```
when Sp => if(in1='0' and in2='1')then
    out1 <= X"A"; out2 <= "11";
elseif(in1='1' and in2='1')then
    out1 <= X"C"; out2 <= "01";
else
    out1 <= X"2"; out2 <= "00";
end if;
```

```
when Sn => out1 <= X"F"; out2 <= "11";
```

```
end case;
```

```
end process;
```


 


Moore型FSMの記述例(1/4)

入出力ポートの記述

```
port (  
  Init, CLK, in1, in2 : in std_logic;  
  out1 : out std_logic_vector(3 downto 0);  
  out2 : out std_logic_vector(1 downto 0)  
);
```

【※】初期化機能は、Init=1で有効とする。

  

全状態

状態を表わすための
データ型と状態名の宣言


状態用の
内部信号の
宣言

次状態用の
内部信号の
宣言

各種宣言の記述

```
type state_type is (Sm, Sn, Sp, Sq);  
signal state, nextstate : state_type;
```

Moore型FSMの記述例(2/4)

 


状態
レジスタ
記述

回路機能の記述 その1:状態レジスタ

```
process (Init, CLK)
begin
    if (Init='1') then
        state <= Sm;
    elsif (CLK'event and CLK='1') then
        state <= nextstate;
    end if;
end process;
```


Moore型FSMの記述例(3/4)

 



次状態決定
組み合わせ回路
記述

回路機能の記述 その2: 次状態決定回路

```
process(state,in1,in2)
begin
  case state is
    when Sm => if(in1='0' and in2='0')then
                  nextstate <= Sm;
                elsif(in1='0' and in2='1')then
                  nextstate <= Sp;
                else
                  nextstate <= Sn;
                end if;
    when Sp => if(in1='0' and in2='1')then
                  nextstate <= Sq;
                elsif(in1='1' and in2='1')then
                  nextstate <= Sm;
                else
                  nextstate <= Sp;
                end if;
    when Sq => if(in1='0' and in2='0')then
                  nextstate <= Sm;
                elsif(in1='1' and in2='0')then
                  nextstate <= Sp;
                else
                  nextstate <= Sn;
                end if;
    when Sn => nextstate <= Sm;
  end case;
end process;
```

 

Moore型FSMの記述例(4/4)

  

出力値決定
組み合わせ回路
記述

回路機能の記述 その3-A:出力値決定回路

```
process(state)
begin
  case state is
    when Sm => out1 <= X"4"; out2 <= "00";
    when Sp => out1 <= X"C"; out2 <= "01";
    when Sq => out1 <= X"A"; out2 <= "11";
    when Sn => out1 <= X"7"; out2 <= "10";
  end case;
end process;
```

出力値は
状態のみから決まる

回路機能の記述 その3-B:出力値決定回路

```
out1 <= X"4" when (state=Sm) else
X"C" when (state=Sp) else
X"A" when (state=Sq) else
X"7";

out2 <= "00" when (state=Sm) else
"01" when (state=Sp) else
"11" when (state=Sq) else
"10";
```

出力値は
状態のみから決まる

その3-A と その3-B の 機能は同一

FSMによる制御回路の設計例

●自動販売機の制御回路

投入金額に応じて、
商品やおつりを投下する内部装置を、適切に制御する。




●信号機の制御回路

タイマーや押しボタンに応じて、
ランプを切り替える内部装置を、適切に制御する。



●マイクロプロセッサ(CPU)の制御回路

 ISAで定められた各機械語命令に応じて、
レジスタやALUなどの内部装置を、命令が実行されるように制御する。




その他、ロボット、ロケット、etc...

ここでは、FSMの設計課題として、これを取り上げる。


どんなISA、どんな内部装置をもつマイクロプロセッサ(CPU)を前提にするか？
→単純な構成のCPUがよい。

マイクロプロセッサ(CPU)の制御回路の設計に向けて

 単純な構成のCPUとして、CPU1208なるマイクロプロセッサを考え、以下の手順で、CPU1208の制御回路(以下、単に制御回路)を設計することを目指す。




手順

 

CPU1208のISA：内部記憶装置

 ISA: **プロセッサ内部の記憶装置**、命令(種類、形式)、アドレッシングモード、メモリ



GR: 汎用レジスタ

CC: Condition Code Register
(ZRと表わす)

PC: Program Counter

TR: 一時レジスタ

RR: 結果レジスタ

ALU: Arithmetic Logic Unit

IR: 命令レジスタ

Ctrl: Control Unit

赤文字の装置: 記憶装置

装置の地の色: 白 ↔ 濃い灰

重要度: 高 ↔ 低

【注】この『重要度』は、ISAの意味での。

CPU1208のISA : 命令

ISA: プロセッサ内部の記憶装置、命令(種類、形式)、アドレッシングモード、メモリ


基本命令分類	基本命令機能	基本命令名	機械語オペコード	ポストニブル	機械語オペラント	機械語命令長	実行サイクル数	ゼロフラグビット	アドレッシングモード	動作説明
									Z	
データ転送	ロード	LD	0	0	hh	00hh	2	2	●	Immediate hh→GR
テスト	ビットテスト	BIT	1	0	hh	10hh	2	2	↑	Immediate GR and hh, regist Z
テスト	等価テスト	EQU	3	0	hh	30hh	2	2	↑	Immediate GR eor hh, regist Z
算術演算	加算	ADD	4	0	hh	40hh	2	3	↑	Immediate GR + hh→GR, regist Z
論理演算	論理積	AND	5	0	hh	50hh	2	3	↑	Immediate GR and hh→GR, regist Z
論理演算	論理和	OR	6	0	hh	60hh	2	3	↑	Immediate GR or hh→GR, regist Z
論理演算	排他的論理和	EOR	7	0	hh	70hh	2	3	↑	Immediate GR eor hh→GR, regist Z
算術演算	加算	ADD	8		hhh	8hhh	2	4	↑	Extended GR + M[hhh]→GR, regist Z
論理演算	論理積	AND	9		hhh	9hhh	2	4	↑	Extended GR and M[hhh]→GR, regist Z
論理演算	論理和	OR	A		hhh	Ahhh	2	4	↑	Extended GR or M[hhh]→GR, regist Z
論理演算	排他的論理和	EOR	B		hhh	Bhhh	2	4	↑	Extended GR eor M[hhh]→GR, regist Z
実行順序変更	ジャンプ	JZE	C		hhh	Chhh	2	3	●	Extended if Z=1 then hhh→PC
実行順序変更	ジャンプ	JMP	D		hhh	Dhhh	2	3	●	Extended hhh→PC
データ転送	ロード	LD	E		hhh	Ehhh	2	3	●	Extended M[hhh]→GR
データ転送	ストア	ST	F		hhh	Fhhh	2	3	●	Extended GR→M[hhh]

各命令動作の整理


基本命令分類	基本命令機能	基本命令名	機械語オペコード	ポストニブル	機械語オペランド	機械語命令	機械語命令長	実行サイクル数	ゼロフラグビット	アドレッシングモード	動作説明	動作説明(整理版)
									Z			
データ転送	ロード	LD	0	0	hh	00hh	2	2	●	Immediate	hh→GR	hh→GR
テスト	ビットテスト	BIT	1	0	hh	10hh	2	2	↑	Immediate	GR and hh, regist Z	GR Δ hh, regist Z Δ ⇔ and
テスト	等価テスト	EQU	3	0	hh	30hh	2	2	↑	Immediate	GR eor hh, regist Z	
算術演算	加算	ADD	4	0	hh	40hh	2	3	↑	Immediate	GR + hh→GR, regist Z	GR Δ hh→GR, regist Z Δ ⇔ + Δ ⇔ and Δ ⇔ or Δ ⇔ eor
論理演算	論理積	AND	5	0	hh	50hh	2	3	↑	Immediate	GR and hh→GR, regist Z	
論理演算	論理和	OR	6	0	hh	60hh	2	3	↑	Immediate	GR or hh→GR, regist Z	
論理演算	排他的論理和	EOR	7	0	hh	70hh	2	3	↑	Immediate	GR eor hh→GR, regist Z	
算術演算	加算	ADD	8		hhh	8hhh	2	4	↑	Extended	GR + M[hhh]→GR, regist Z	GR Δ M[hhh]→GR, regist Z Δ ⇔ + Δ ⇔ and Δ ⇔ or Δ ⇔ eor
論理演算	論理積	AND	9		hhh	9hhh	2	4	↑	Extended	GR and M[hhh]→GR, regist Z	
論理演算	論理和	OR	A		hhh	Ahhh	2	4	↑	Extended	GR or M[hhh]→GR, regist Z	
論理演算	排他的論理和	EOR	B		hhh	Bhhh	2	4	↑	Extended	GR eor M[hhh]→GR, regist Z	
実行順序変更	ジャンプ	JZE	C		hhh	Chhh	2	3	●	Extended	if Z=1 then hhh→PC	if Z=1 then hhh→PC
実行順序変更	ジャンプ	JMP	D		hhh	Dhhh	2	3	●	Extended	hhh→PC	hhh→PC
データ転送	ロード	LD	E		hhh	Ehhh	2	3	●	Extended	M[hhh]→GR	M[hhh]→GR
データ転送	ストア	ST	F		hhh	Fhhh	2	3	●	Extended	GR→M[hhh]	GR→M[hhh]

共有項整理

手順

 


CPU1208 外部インタフェース 内部装置(component)

 

内部装置	課題スライド	備考
ALU	VHDL-03.pdf	課題と同一の機能とする
MUX	VHDL-04.pdf	
Zフラグ生成器	VHDL-04.pdf	

内部装置	課題スライド	備考
汎用レジスタ(GR)	VHDL-05.pdf	CE機能付き ビットレジスタ
Zレジスタ(ZR)		
命令レジスタ(IR)		
一時レジスタ(TR)		
結果レジスタ(RR)	VHDL-06.pdf	CE、OCN機能付き8ビットレジスタ
プログラムカウンタ(PC)		ACLR、CE、SLD機能付き12ビットカウンタ

 

WR データバス VMA アドレスバス RESET CLK

組合せ回路

順序回路

VMA (Valid Memory Address): アドレス有効信号、WR (Write): メモリ書込み信号 ※共に1で有効

制御(回路の出力)信号 VMA WR ASS ICE GCE ZCE RCE TCE PCCE PCLD AF2 AF1 AF0

各命令動作→クロックサイクル毎の動作への分解

基本命令名	機械語命令	実行サイクル数	ゼロフラグビット	アドレッシングモード	動作説明(整理版)		クロックサイクル毎の動作						
			Z			1cyc	2cyc		3cyc		4cyc		
LD	00hh	2	●	Immediate	hh→GR		M[PC]→IR, PC+1→PC	M[PC]→GR, PC+1→PC		—	—		
BIT	10hh	2	↑	Immediate	GR Δ hh,	Δ⇔and		GR Δ M[PC], regist ZR, PC+1→PC	Δ⇔and Δ⇔eor			—	—
EQU	30hh	2	↑	Immediate	regist Z	Δ⇔eor							
ADD	40hh	3	↑	Immediate	GR Δ hh→GR, regist Z	Δ⇔+		GR Δ M[PC] → RR, regist ZR, PC+1→PC	Δ⇔+ Δ⇔and Δ⇔or Δ⇔eor	RR→GR	—		
AND	50hh	3	↑	Immediate		Δ⇔and							
OR	60hh	3	↑	Immediate		Δ⇔or							
EOR	70hh	3	↑	Immediate		Δ⇔eor							
ADD	8hhh	4	↑	Extended	GR Δ M[hhh]→GR, regist Z	Δ⇔+		M[PC]→TR, PC+1→PC	Δ⇔+ Δ⇔and Δ⇔or Δ⇔eor	GR Δ M[IRL&TR] → RR, regist ZR	RR→GR		
AND	9hhh	4	↑	Extended		Δ⇔and							
OR	Ahhh	4	↑	Extended		Δ⇔or							
EOR	Bhhh	4	↑	Extended		Δ⇔eor							
JZE	Chhh	3	●	Extended	if Z=1 then hhh→PC			M[PC]→TR, GR→RR, PC+1→PC	Δ⇔thr	if ZR=1 then IRL&TR→PC		—	
JMP	Dhhh	3	●	Extended	hhh→PC					IRL&TR→PC			
LD	Ehhh	3	●	Extended	M[hhh]→GR					M[IRL&TR]→GR			
ST	Fhhh	3	●	Extended	GR→M[hhh]					RR→M[IRL&TR]			

先頭4ビットがOPcode


命令フェッチ開始

OPcodeは、IRHに格納される。

この先、IRHの値によって
それぞれ、5、4分岐する。


共通項

手順

 

クロックサイクル毎の動作への分解→ALU制御信号表

		1cyc	2cyc	3cyc	4cyc
LD	00hh	M[PC]→IR, PC+1→PC	M[PC]→GR, PC+1→PC	—	—
BIT	10hh		GR Δ M[PC], reg ZR, PC+1→PC		
EQU	30hh		$\Delta \Leftrightarrow \text{and}$		
ADD	40hh		$\Delta \Leftrightarrow \text{eor}$		
AND	50hh		GR Δ M[PC] → RR, reg ZR, PC+1→PC	RR→GR	—
OR	60hh		$\Delta \Leftrightarrow +$		
EOR	70hh		$\Delta \Leftrightarrow \text{and}$		
ADD	8hhh		$\Delta \Leftrightarrow \text{or}$		
AND	9hhh		$\Delta \Leftrightarrow \text{eor}$		
OR	Ahhh		M[PC]→TR, PC+1→PC	GR Δ M[IRL&TR] → RR, reg ZR	RR→GR
EOR	Bhhh				
JZE	Chhh				
JMP	Dhhh				
LD	Ehhh		M[PC]→TR, GR→RR, PC+1→PC	if ZR=1 then IRL&TR→PC IRL&TR→PC M[IRL&TR]→GR RR→M[IRL&TR]	—
ST	Fhhh				

 

IRH → **ALU機能の制御信号はIRHより決まる。**


参考: VHDL-03.pdfより

入力 IRH	出力 AF2~AF0	備考(Δ)	備考(基本命令)
4	Think1	+	ADD
8			
1		and	BIT
5			
9			AND
6			
A		or	OR
3			
7			EQU
B		eor	EOR
0		thr	LD
C			JZE
D			JMP
E			LD
F			ST

これは、原理的に任意でよいので、ここに定めた。

入力			出力
AF2~AF0			R
0	0	0	AとBの算術加算値(キャリー出力なし)
0	0	1	AとBの論理積の値
0	1	0	AとBの論理和の値
0	1	1	AとBの排他的論理和の値
その他			Aの値

手順

 

クロックサイクル毎の動作への分解→状態遷移の原図


	1cyc	2cyc	3cyc	4cyc
LD 00hh	M[PC]→IR, PC+1→PC	M[PC]→GR, PC+1→PC	—	—
BIT 10hh		GR Δ M[PC], regist ZR, Δ⇔and		
EQU 30hh		PC+1→PC Δ⇔eor		
ADD 40hh		GR Δ M[PC] → RR, regist ZR, PC+1→PC	RR→GR	—
AND 50hh				
OR 60hh				
EOR 70hh				
ADD 8hhh		M[PC]→TR, PC+1→PC	GR Δ M[IRL&TR] → RR, regist ZR	RR→GR
AND 9hhh				
OR Ahhh				
EOR Bhhh				
JZE Chhh		M[PC]→TR, GR→RR, PC+1→PC	if ZR=1 then IRL&TR→PC IRL&TR→PC M[IRL&TR]→GR RR→M[IRL&TR]	—
JMP Dhhh				
LD Ehhh				
ST Fhhh				

次のcycがない


↓
1cycへ戻る

IRH

状態遷移の原図

 

状態遷移の原図→対応する各データパスと制御信号

 


$M[PC] \rightarrow IR, PC+1 \rightarrow PC$	①
$M[PC] \rightarrow GR, PC+1 \rightarrow PC$	②
$GR \triangle M[PC], \text{regist } ZR, PC+1 \rightarrow PC$	③
$GR \triangle M[PC] \rightarrow RR, \text{regist } ZR, PC+1 \rightarrow PC$	④
$M[PC] \rightarrow TR, PC+1 \rightarrow PC$	⑤
$M[PC] \rightarrow TR, GR \rightarrow RR, PC+1 \rightarrow PC$	⑥
$GR \triangle M[IRL \& TR] \rightarrow RR, \text{regist } ZR$	⑦
$RR \rightarrow GR$	⑧
if $ZR=1$ then $IRL \& TR \rightarrow PC$	⑨
$IRL \& TR \rightarrow PC$	⑩
$M[IRL \& TR] \rightarrow GR$	⑪
$RR \rightarrow M[IRL \& TR]$	⑫

①～⑫の 各データパス の構築

[illegible]


① $M[PC] \rightarrow IR, PC+1 \rightarrow PC$ のデータパスと制御信号

 

Think2-①

VMA	WR	ASS	ICE	GCE	ZCE	RCE	TCE	PCCE	PCLD
	0			0	0	0	0		


② M[PC]→GR, PC+1→PC のデータパスと制御信号

 

Think2-②

VMA	WR	ASS	ICE	GCE	ZCE	RCE	TCE	PCCE	PCLD
	0		0		0	0	0		

③ GR Δ M[PC], regist ZR, PC+1 $\rightarrow$ PC のデータパスと制御信号

 


Think2-③

VMA	WR	ASS	ICE	GCE	ZCE	RCE	TCE	PCCE	PCLD
	0		0	0		0	0		

AF2~AF0については
Think1で済。

 
④ GR △ M[PC] →RR, regist ZR, PC+1→PC のデータパスと制御信号



VMA	WR	ASS	ICE	GCE	ZCE	RCE	TCE	PCCE	PCLD
	0		0	0			0		

AF2~AF0については
Think1で済。


⑤ M[PC]→TR, PC+1→PC のデータパスと制御信号

 

Think2-⑤

VMA	WR	ASS	ICE	GCE	ZCE	RCE	TCE	PCCE	PCLD
	0		0	0	0	0			

⑥ $M[PC] \rightarrow TR$, $GR \rightarrow RR$, $PC+1 \rightarrow PC$ のデータパスと制御信号

 


Think2-⑥

VMA	WR	ASS	ICE	GCE	ZCE	RCE	TCE	PCCE	PCLD
	0		0	0	0				

AF2~AF0については
Think1で済。

⑦ GR $\triangle$ M[IRL&TR] $\rightarrow$ RR, regist ZR のデータパスと制御信号

 


Think2-⑦

VMA	WR	ASS	ICE	GCE	ZCE	RCE	TCE	PCCE	PCLD
	0		0	0			0	0	0

AF2~AF0については
Think1で済。


⑧ RR→GR のデータパスと制御信号

 

Think2-⑧


VMA	WR	ASS	ICE	GCE	ZCE	RCE	TCE	PCCE	PCLD
0		0	0		0	0	0	0	0

⑨ if Z=1 then IRL&TR→PC のデータパスと制御信号

 

VMA	WR	ASS	ICE	GCE	ZCE	RCE	TCE	PCCE	PCLD
0	0	0	0	0	0	0	0	RZF	RZF


⑩ IRL&TR→PC のデータパスと制御信号

 

Think2-⑩

VMA	WR	ASS	ICE	GCE	ZCE	RCE	TCE	PCCE	PCLD
0	0	0	0	0	0	0	0		


⑪ M[IRL&TR]→GR のデータパスと制御信号

 

Think2-⑪

VMA	WR	ASS	ICE	GCE	ZCE	RCE	TCE	PCCE	PCLD
	0		0		0	0	0	0	0


⑫ RR→M[IRL&TR] のデータパスと制御信号

 

Think2-⑫

VMA	WR	ASS	ICE	GCE	ZCE	RCE	TCE	PCCE	PCLD
			0	0	0	0	0	0	0

①～⑫の全データパス

 

①～⑫の全制御信号

		VMA	WR	ASS	ICE	GCE	ZCE	RCE	TCE	PCCE	PCLD
M[PC]→IR, PC+1→PC	①		0			0	0	0	0		
M[PC]→GR, PC+1→PC	②		0		0		0	0	0		
GR Δ M[PC], regist ZR, PC+1→PC	③		0		0	0		0	0		
GR Δ M[PC] → RR, regist ZR, PC+1→PC	④		0		0	0			0		
M[PC]→TR, PC+1→PC	⑤		0		0	0	0	0			
M[PC]→TR, GR→RR, PC+1→PC	⑥		0		0	0	0				
GR Δ M[IRL&TR] → RR, regist ZR	⑦		0		0	0			0	0	0
RR→GR	⑧	0		0	0		0	0	0	0	0
if ZR=1 then IRL&TR→PC	⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	RZF	RZF
IRL&TR→PC	⑩	0	0	0	0	0	0	0	0		
M[IRL&TR]→GR	⑪		0		0		0	0	0	0	0
RR→M[IRL&TR]	⑫				0	0	0	0	0	0	0

Think2

1バイト16進表現


2ビット2進表現

- ✓制御信号名の付け替え
- ✓値の表現の変更

		CD								CP	
		7	6	5	4	3	2	1	0	1	0
M[PC]→IR, PC+1→PC	①					HH				BB	
M[PC]→GR, PC+1→PC	②					HH				BB	
GR Δ M[PC], regist ZR, PC+1→PC	③					HH				BB	
GR Δ M[PC] → RR, regist ZR, PC+1→PC	④					HH				BB	
M[PC]→TR, PC+1→PC	⑤					HH				BB	
M[PC]→TR, GR→RR, PC+1→PC	⑥					HH				BB	
GR Δ M[IRL&TR] → RR, regist ZR	⑦					HH				BB	
RR→GR	⑧					HH				BB	
if ZR=1 then IRL&TR→PC	⑨					HH				RZF&RZF	
IRL&TR→PC	⑩					HH				BB	
M[IRL&TR]→GR	⑪					HH				BB	
RR→M[IRL&TR]	⑫					HH				BB	


状態遷移の原図+制御信号+描図法→状態遷移図

状態遷移の原図

 


Think2 = 制御信号

Mealy型FSMの描図法

 

状態遷移図
(Mealy型FSM)
ACLR追加済
(初期化機能)

手順

 

ALU制御信号表＋状態遷移図→制御回路のVHDL記述

制御回路のVHDL記述

制御回路のarchitecture

条件付信号代入文
または
process文・case文・if文
etc


Mealy型FSM
の記述

制御回路のentity


入力 IRH	出力 AF2~AF0	備考(△)	備考(基本命令)
4	Think1	+	ADD
8			
1		and	BIT
5			AND
9			
6		or	OR
A			
3		eor	EQU
7			EOR
B			
0		thr	LD
C			JZE
D			JMP
E			LD
F			ST

入力: IRH, RZF, CLK, ACLR | 出力: AF, CD, CP

状態遷移図
(Mealy型FSM)

 

CPU1208 外部インタフェース 内部構成

 

組合せ回路

順序回路

VMA	WR	ASS	ICE	GCE	ZCE	RCE	TCE	PCCE	PCLD
CD								CP	
7	6	5	4	3	2	1	0	1	0

■ 必須課題 ■

■ プロジェクト「myFSM_cpu1208ctrl」

先に説明した手順に沿って、マイクロプロセッサCPU1208の制御回路を設計せよ。

これまでの例の整理

Top-Level Entity名	スライド	論理回路種別	Process文	代入文	演算子	内部信号	generic宣言	モジュール化 デザイン
myand2	VHDL-01	組み合わせ	—	信号代入	論理	—	—	—
myor3	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入	論理	○	—	—
myand2xM	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入	論理	—	○ 値渡しなし	—
myand2_cmp_inext	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入 (下位Level)	論理	—	—	○(その1)
myand2xM_cmp_or3	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入 (Top/下位Level)	論理	○	○ 値渡しあり ・Top-Level (signal宣言文) ・下位Level (generic map)	○(その2)
myand2_cmp_fg	VHDL-02	組み合わせ	—	信号代入 (下位Level)	論理	—	○ 値渡しあり ・Top-Level (for-generate文)	○(その3)
myadderM	VHDL-03	組み合わせ	—	信号代入	算術(+)	—	—	—
myshift1	VHDL-03	組み合わせ	—	信号代入	接続(&)	—	—	—
mydec1to2	VHDL-03	組み合わせ	—	条件付信号代入	関係	—	—	—
myenc4to2	VHDL-04	組み合わせ	○(if)	信号代入	関係	—	—	—
mydec1to2	VHDL-04	組み合わせ	○(case)	信号代入	なし	—	—	—
myandM	VHDL-04	組み合わせ	○(for-loop)	変数代入	論理	—	○ 値渡しあり (for-loop文)	—
myreg_***	VHDL-05	順序(記憶要素)	○(if)	信号代入 条件付信号代入	論理	○	○ 値渡しあり (signal宣言文、集合体)	—
mycnt_***	VHDL-06	順序	○(if)	信号代入 条件付信号代入	算術(+)	○	○ 値渡しあり (signal宣言文、集合体)	—
mysr_***	VHDL-07	順序	○(if)	信号代入 条件付信号代入	接続(&)	○	○ 値渡しあり (signal宣言文、集合体)	—
myFSMmealy myFSMmoore	VHDL-08	順序	○(if, case)	信号代入 条件付信号代入	なし	○	—	—

さまざまなバリエーションで学習済  適宜応用する
ただし、「type宣言文:新しいデータ型の宣言」追加